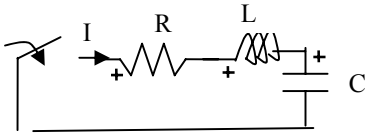


Seri RLC devresi



$$V_R + V_L + V_C = 0 \quad (1)$$

$$V_R = R I, \quad V_L = L \frac{dI}{dt}, \quad I = C \frac{dV_C}{dt},$$

Bu tanımlarla (1) denklemini yeniden yazalım.

$$R I + L \frac{dI}{dt} + V_C = 0 \quad (2)$$

Kapasite tanım bağıntısını yeniden yerine koyalım.

$$R C \frac{dV_C}{dt} + L \frac{d}{dt} \left(C \frac{dV_C}{dt} \right) + V_C = 0 \quad (3)$$

$$R C \frac{dV_C}{dt} + L C \frac{d^2 V_C}{dt^2} + V_C = 0 \quad (4)$$

$$\frac{d^2 V_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{LC} V_C = 0 \quad (5)$$

İkinci dereceden lineer diferansiyel denklem.
Karakteristik denklem

$$\lambda^2 + (R/L) \lambda + (1/LC) = 0$$

Denklemin kokleri

$$= -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \equiv -\alpha + \beta$$

$$= -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \equiv -\alpha - \beta$$

$$\alpha \equiv R/2L, \quad \beta \equiv \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\omega_0 \equiv 1/\sqrt{LC}$$

R, L, C nin degerlerine gore kokler reel cakistik, kompleks olabilir.

Reel kok: Sonumlu, Osilasyon yok (overdamped)

Cakistik kok: Kritik Sonumlu, Osilasyon siniri (critically damped)

Kompleks kok: osilasyonlu durum. (underdamped)

Ornek:

Ornek 41: $R=8$, $L=1$, $C=1/12=0.083333$,
degerleri icini $V_C(t)$ yi hesaplayin.

Cozum:

$$\alpha = R/(2L) = 8/(2 \times 1) = 4, \quad \omega_0 = 1/\sqrt{1/12}$$

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = \sqrt{4^2 - 12} = 2$$

$$\text{kokler } \lambda_1 = -\alpha - \beta = -4 - 2 = -6, \quad \lambda_2 = -\alpha + \beta = -4 + 2 = -2.$$

$$\text{Cozum: } V_C(t) = D_1 e^{\lambda_1 t} + D_2 e^{\lambda_2 t} = D_1 e^{-6t} + D_2 e^{-2t}$$

D_1 ve D_2 $V_C(0)$, ve $I_L(0)$ degerlerine bagli sabitlerdir.

Cozum bulmak icin α, ω_0, β degerlerini bulmadan direk denklemin kokunu bularak da bulabiliriz.

$$\lambda^2 + (R/L) \lambda + (1/LC) = 0$$

$$\lambda^2 + (8/1) \lambda + (1/(1/12)) = 0$$

$$\lambda^2 + 8 \lambda + 12 = 0,$$

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -6,$$

$$V_C(t) = D_1 e^{\lambda_1 t} + D_2 e^{\lambda_2 t} = D_1 e^{-2t} + D_2 e^{-6t}$$

Ornek 42: $R=8$, $L=1$, $C=1/16=0.0625$,
degerleri icini $V_C(t)$ yi hesaplayin.

Cozum:

$$\alpha = R/(2L) = 8/(2 \times 1) = 4, \quad \omega_0 = 1/\sqrt{1/16} = 4$$

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = \sqrt{4^2 - 16} = 0$$

$$\text{kokler } \lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = -4.$$

$$\text{Cozum: } V_C(t) = D_1 e^{\lambda_1 t} + D_2 t e^{\lambda_1 t} = D_1 e^{-4t} + D_2 t e^{-4t}$$

Ornek 43: $R=8$, $L=1$, $C=1/20=0.05$
degerleri icini $V_C(t)$ yi hesaplayin.

Cozum:

$$\alpha = R/(2L) = 8/(2 \times 1) = 4, \quad \omega_0 = 1/\sqrt{1/20} = 4.4721$$

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = \sqrt{4^2 - 20} = \sqrt{-4} = 2j$$

kokler $\lambda_1=-4+2j$. $\lambda_2=-4-2j$.

Cozum: $V_C(t)=D_1 e^{\lambda_1 t} + D_2 e^{\lambda_2 t}$

$$= D_1 e^{(-4+2i)t} + D_2 e^{(-4-2i)t} = e^{-4t} (D_1 e^{2it} + D_2 e^{-2it})$$

$$= e^{-4t} (E \cos 2t + F \sin 2t)$$

Ornek 51: $R=8$, $L=1$, $C=1/12$, $V_C(0)=5$, $I_L(0)=1$,
icin cozumunu bulun ve $V_C(t)$, $I_L(t)$ yi cizin .

Cozum:

$V_C(t)=D_1 e^{-2t} + D_2 e^{-6t}$ olarak bulunmustu.

$t=0$ icin $V_C(0)=5$, $I_L(0)=10$

$$V_C(0)=D_1 e^0 + D_2 e^0 \implies 5=D_1+D_2$$

$$I_C(t)=I_L(t)=C \frac{dV_C}{dt} = C \frac{d}{dt} (D_1 e^{-2t} + D_2 e^{-6t})$$

$$= -2C D_1 e^{-2t} - 6C D_2 e^{-6t}$$

$$I_L(0)=I_L(0)=1 = -2C D_1 e^0 - 6C D_2 e^0$$

$$-2D_1 - 6D_2 = 1/C = 12$$

----- --
Iki denklem birlestirilip cozulurse

$$D_1 + D_2 = 5$$

$$-2D_1 - 6D_2 = 12$$

$$D_1 = 10.5 \quad D_2 = -5.5$$

$$V_C(t) = 10.5 e^{-2t} - 5.5 e^{-6t}$$

$$I_L(t) = -2C D_1 e^{-2t} - 6C D_2 e^{-6t}$$

$$= -2(1/12)(10.5) e^{-2t} - 6(1/12)(-5.5) e^{-6t}$$

$$= -1.75 e^{-2t} + 2.75 e^{-6t}$$
