
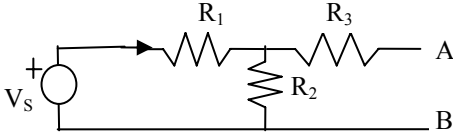


Elek.Devre II				Ödev No				9						
Adı Soyadı:														
Öğrenci No:				1		0	5	0	7	0				
				0	0			0		0	0			
				1	1			1		1	1			
				2				2		2	2			
				3				3		3	3			
				4				4		4	4			
				5				5		5	5			
				6				6		6	6			
				7				7		7	7			
				8				8		8	8			
				9				9		9	9			

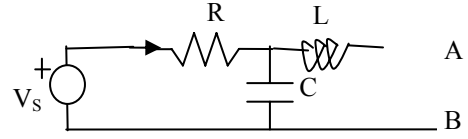
1)Sekildeki devrede A-B uçları arası için Thevenin esdeğer devreyi bulun.



2)Sekildeki devrede A-B uçları arası için Thevenin esdeğer devreyi bulun. $I_L(0)=0$, $V_C(0)=0$



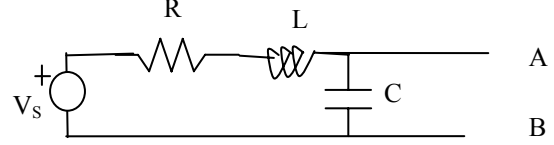3)Sekildeki devrede A-B uçları arasındaki gerilimi superpozisyon yöntemiyle hesaplayın. $I_L(0)=P$, $V_C(0)=Q$, (P ve Q'yu rakam varsayın.)



4)Sekildeki devrede A-B uçları arasındaki Z empedansına maksimum güç aktarılması için Z ne olmalıdır.

