

Işaret Analizi

Ödev No


6

Adı Soyadı:

Öğrenci No:

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|
| | | 0 | 5 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

1) Sekildeki devreye ait dif denklemler

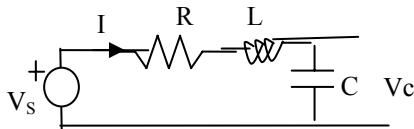

$$\frac{d^2V_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{LC} V_C = \frac{1}{LC} V_S$$

seklindedir. $R=1$, $C=1/24$, $L=1/2$

a) Dif denklemden faydalananarak $H(jw) = \frac{V_C(jw)}{V_S(jw)}$

oranini hesaplayin. Not: $\frac{d}{dt} = jw$, $\frac{d^2}{dt^2} = (jw)^2$, oldugunu hatirlayin.

b) Devrede bobin yerine jwL , kapasite yerine $\frac{1}{jwC}$

yerlestirerek $H(jw) = \frac{V_C(jw)}{V_S(jw)}$, oranini bulun.

2) Dif denklemi asagida verilen sistemlerden hangileri icin frekans cevabi teknigi uygulanabilir.

Not: Frekans cevabi giriş sinuzoidal oldugunda çıkış da sinuzoidal olan devrede uygulanır. Frekans cevabi teknigi uygulanabilen bir devrede giriş

$$V_S = A \cos(\omega t)$$

$$V_C = A |H(jw)| \cos(\omega t + \angle H(jw))$$

c) $\frac{d^2V_C}{dt^2} + 3 \frac{dV_C}{dt} - 2V_C = 2V_S$

d) $\frac{d^2V_C}{dt^2} + 2 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = 5V_S$

e) $\frac{d^2V_C}{dt^2} - 2 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = 15V_S$

f) $\frac{d^2V_C}{dt^2} - 2 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = 50V_S$

g) $\frac{d^3V_C}{dt^3} + 3 \frac{d^2V_C}{dt^2} + 2 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = V_S$

h) $\frac{d^3V_C}{dt^3} - 3 \frac{d^2V_C}{dt^2} + 2 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = 5V_S$

3) Transfer fonksiyonu $H(jw) = \frac{10jw}{jw + 10}$ seklinde verilen bir sistem icin tabloyu doldurun ve genlik spektrumunu cizin.

| w | 0 | 1 | 5 | 10 | 100 | ∞ |
|----------------|---|---|---|----|-----|----------|
| $H(jw)$ | | | | | | |
| $ H(jw) $ | | | | | | |
| $\angle H(jw)$ | | | | | | |

4) Transfer fonksiyonu $H(jw) = \frac{10}{jw + 10}$ seklinde

verilen bir sistem icin tabloyu doldurun ve genlik spektrumunu cizin.

| w | 0 | 1 | 5 | 10 | 100 | ∞ |
|----------------|---|---|---|----|-----|----------|
| $H(jw)$ | | | | | | |
| $ H(jw) $ | | | | | | |
| $\angle H(jw)$ | | | | | | |

a) $\frac{d^2V_C}{dt^2} + 3 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = V_S$

b) $\frac{d^2V_C}{dt^2} - 3 \frac{dV_C}{dt} + 2V_C = 4V_S$